

Prova Finale - Progetto di Reti Logiche
Prof. Fabio Salice - Anno 2021/2022

Alberto Nidasio - 10665344

5 giugno 2022

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del progetto	2
1.2	Codice convoluzionale $\frac{1}{2}$	2
1.3	Descrizione della memoria	3
1.4	Specifiche del componente	3
2	Architettura	4
3	Risultati sperimentali	4
4	Conclusioni	4

1 Introduzione

1.1 Scopo del progetto

Lo scopo del progetto è quello di implementare un modulo hardware, descritto in VHDL, che applichi il codice convoluzionale $\frac{1}{2}$ ad un flusso di bit salvato in memoria. Il flusso di bit generato dovrà essere a sua volta memorizzato.

1.2 Codice convoluzionale $\frac{1}{2}$

Un codice convoluzionale è un tipo di codifica nel quale l'informazione, composta da m bit, viene trasformata in un flusso di n bit, dove m/n è il rapporto del codice o tasso di trasmissione.¹

Nel caso in esame, il codice convoluzionale ha un rapporto $\frac{1}{2}$, quindi per ogni bit di informazione vengono generati due bit. Per il calcolo del flusso in uscita viene seguito lo schema riportato in figura 1 dove i nodi rettangolari rappresentano dei flip flop e i nodi rotondi delle somme.

 


Figura 1: Codificatore convoluzionale con tasso di trasmissione $\frac{1}{2}$

Considerando il flusso U di bit in ingresso e indicando con U_k il bit arrivato nell'istante k , la codifica produce due bit, P_{1k} e P_{2k} , calcolati come mostrato in eq. 1 e 2. È importante sottolineare che per produrre i bit P viene applicato l'operatore XOR (\oplus) così da ottenere una somma senza riporto.

$$P_{1k} = U_k \oplus U_{k-2} \quad (1)$$

$$P_{2k} = U_k \oplus U_{k-1} \oplus U_{k-2} \quad (2)$$

Il flusso in uscita sarà la concatenazione dei bit P_{1k} e P_{2k} . Il convolutore è quindi una macchina sequenziale sincrona con un clock globale che scandisce l'ingresso dei bit del flusso U e il calcolo dei bit P .

¹Codice convoluzionale. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_convolutzionale.

In figura 2 è riportato un esempio in cui vengono codificati 8 bit. Il flusso in uscita è quindi composto come: $P_{10}, P_{20}, P_{11}, P_{21}, \dots, P_{17}, P_{27}$.

T	0	1	2	3	4	5	6	7	
U_k	1	0	1	0	0	0	1	0	$U = 10100010$
P_{1k}	1	0	0	0	1	0	1	0	
P_{2k}	1	1	0	1	1	0	1	1	$P = 1101000111001101$

Figura 2: Esempio di codifica di 8 bit

1.3 Descrizione della memoria

Il modulo da implementare deve leggere il flusso U da una memoria con indirizzamento al byte. All'indirizzo 0 è presente la quantità di parole W da codificare e, a partire dall'indirizzo 1, i byte U_k . La dimensione massima della sequenza di ingresso è di 255 byte. Il flusso in uscita dovrà essere memorizzato a partire dall'indirizzo 1000.

Di seguito, in figura 3 è rappresentato il contenuto della memoria.

Indirizzo	Contenuto
0	W
1	U_0
2	U_1
...	...
W	U_{W-1}
...	...
1000	P_{10}
1001	P_{20}
...	...
$1000 + (W - 1) * 2$	$P_{1(W-1)}$
$1001 + (W - 1) * 2$	$P_{2(W-1)}$

Figura 3: Contenuto della memoria

1.4 Specifiche del componente

Il componente da descrivere in VHDL deve implementare l'interfaccia indicata in figura 4 e rispettare le seguenti caratteristiche:

- L'elaborazione parte quando il segnale **i_start** viene portato a 1;
- Il segnale **o_done** deve essere portato a 1 per indicare il termine della computazione;
- Il modulo deve essere in grado di ripartire ogni qual volta il segnale **i_start** viene portato a 1;
- Il modulo deve resettare il proprio stato ogni volta che il segnale **i_rst** viene portato a 1.

Inoltre il segnale **i_start** rimarrà alto finché **o_done** rimane basso e il segnale **i_rst** verrà inviato solamente una volta, successive elaborazione dovranno ripartire solamente con **i_start**.

```

entity project_reti_logiche is
port (
    i_clk      : in std_logic;
    i_rst      : in std_logic;
    i_start    : in std_logic;
    i_data     : in std_logic_vector(7 downto 0);
    o_address  : out std_logic_vector(15 downto 0);
    o_done     : out std_logic;
    o_en       : out std_logic;
    o_we       : out std_logic;
    o_data     : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end project_reti_logiche;

```

Figura 4: Interfaccia del modulo

2 Architettura

3 Risultati sperimentali

4 Conclusioni